

ALIMENTATION STABILISÉE RÉGLABLE

Étude et mesures redressement, régulation LM317 et réglage de tension 0-24 V


El Yazami Yassine


Projet réalisé en 5^e secondaire — Situation d'intégration 1 (SI1)

Année académique 2022-2023

Sommaire

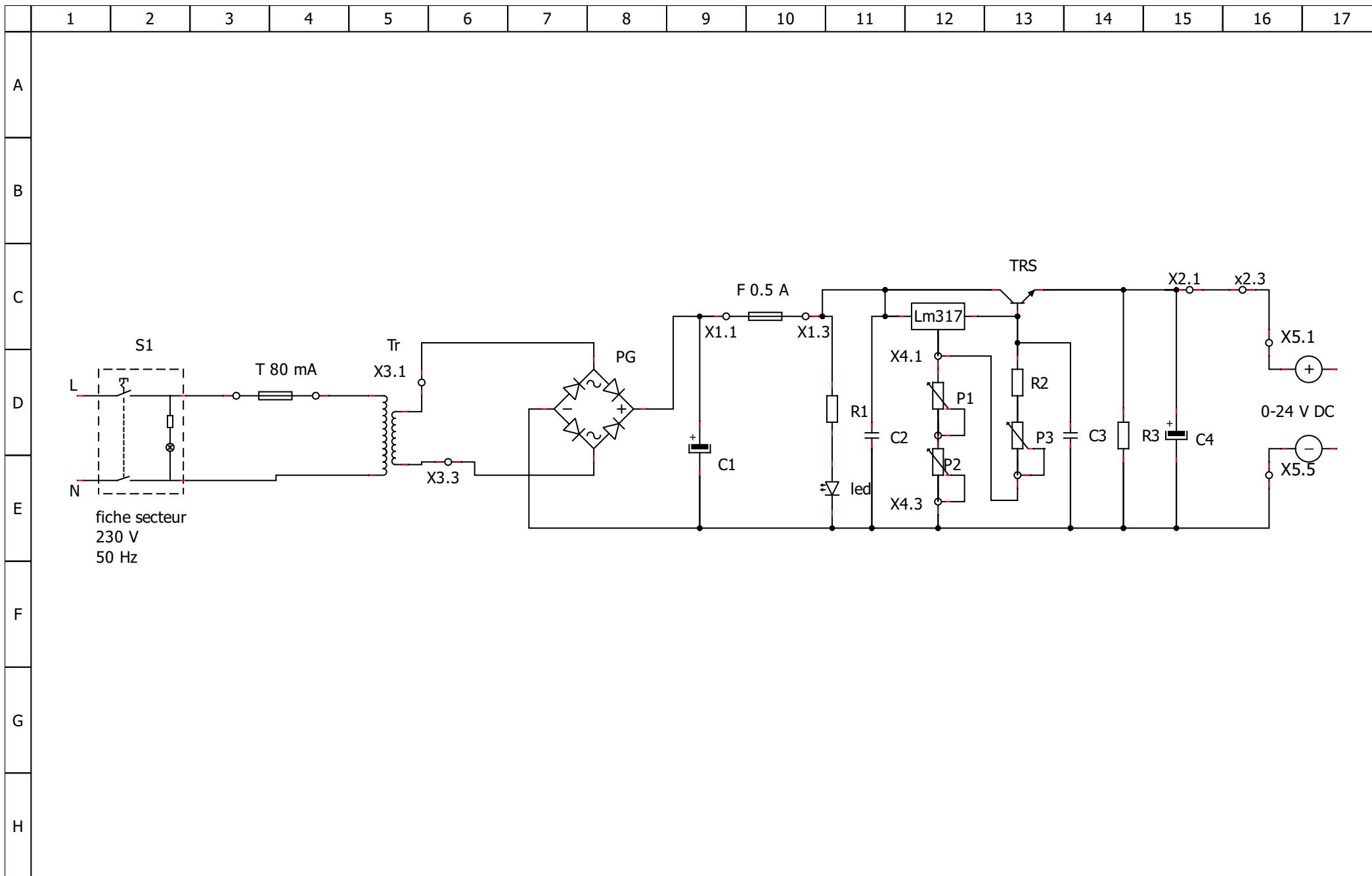1. Schéma de principe de l'alimentation stabilisée
2. Schéma de principe à vide potentiomètre minimum
3. Schéma de principe à vide potentiomètre maximum
4. Schéma de principe à charge potentiomètre au minimum
5. Schéma de principe à charge potentiomètre au maximum
6. Photos de la réalisation



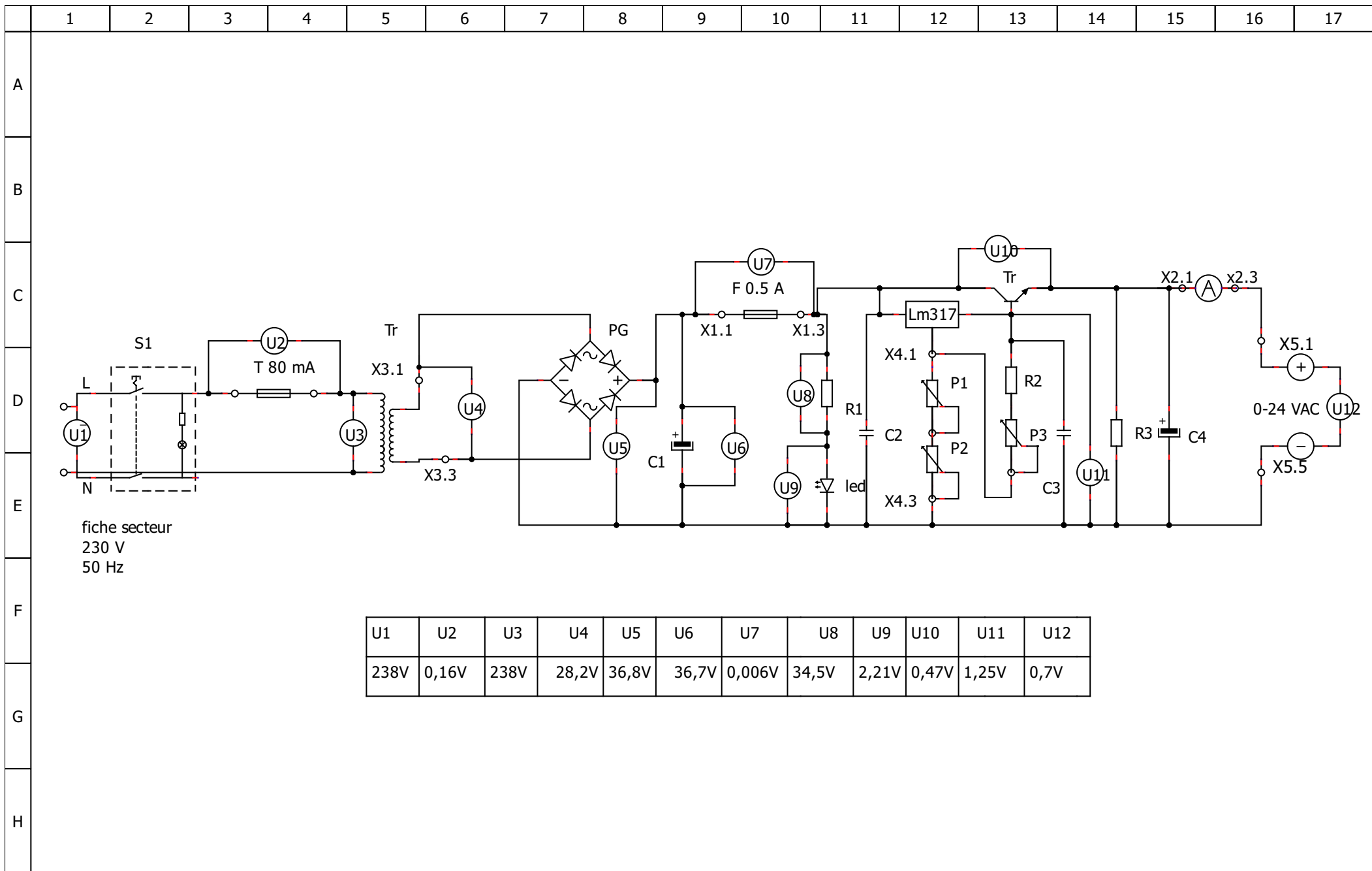

U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12
238V	0,16V	238V	28,2V	36,8V	36,7V	0,006V	34,5V	2,21V	0,47V	1,25V	0,7V


Auteur : El Yazami Yassine

Date : 08-12-22

Schéma de principe à vide potentiomètre mininum

Fichier :

Folio : 1/1

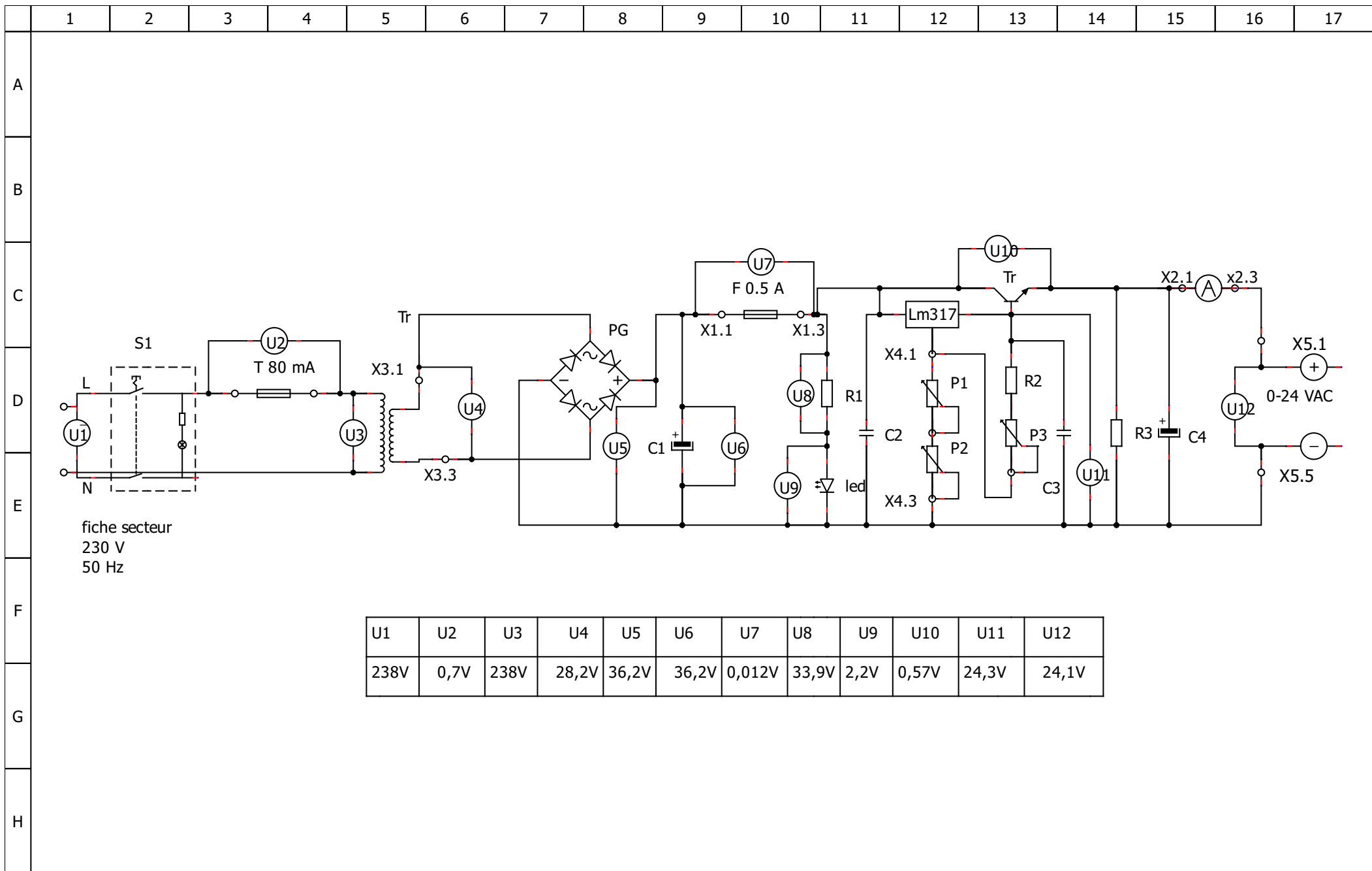

U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12
238V	0,7V	238V	28,2V	36,2V	36,2V	0,012V	33,9V	2,2V	0,57V	24,3V	24,1V


Auteur : El Yazami Yassine

Date : 08-12-22

Schéma de principe à vide potentiomètre maximum

Fichier :

Folio : 1/1

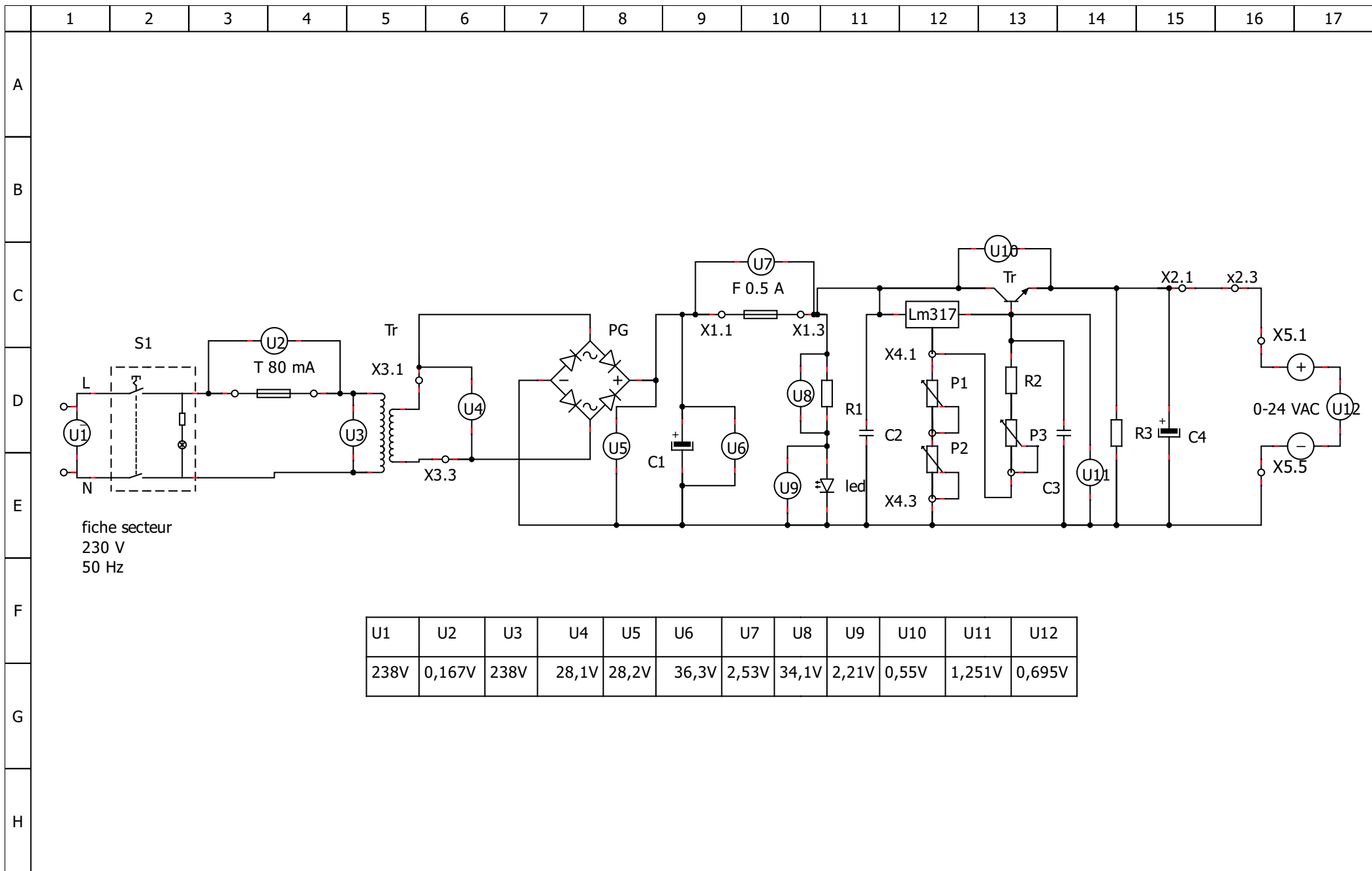

U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12
238V	0,167V	238V	28,1V	28,2V	36,3V	2,53V	34,1V	2,21V	0,55V	1,251V	0,695V


Auteur : El Yazami Yassine

Date : 08-12-22

Schéma de principe à charge au minimum

Fichier :


Folio : 1/1

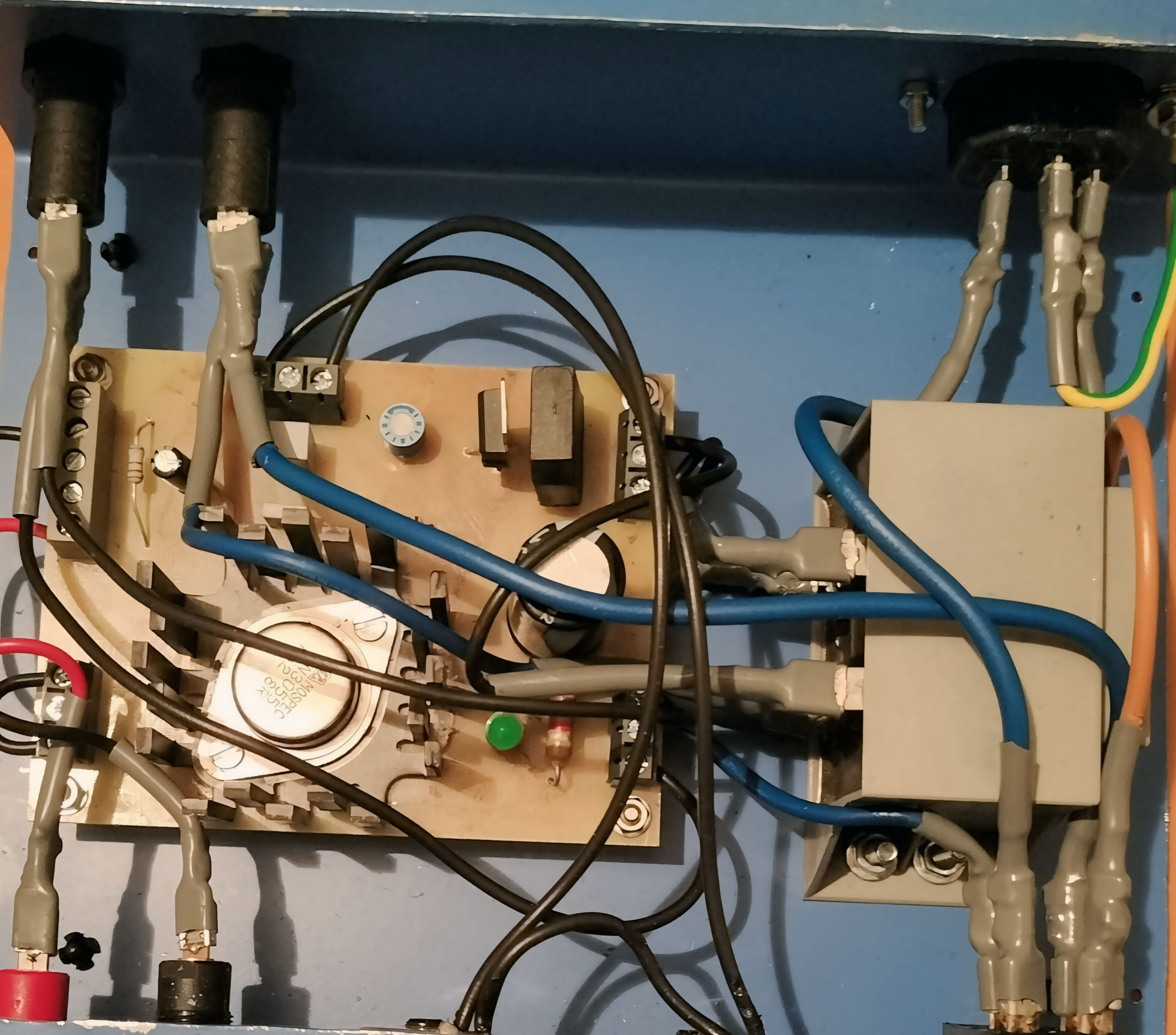

F 0.5

T 80
mA


A

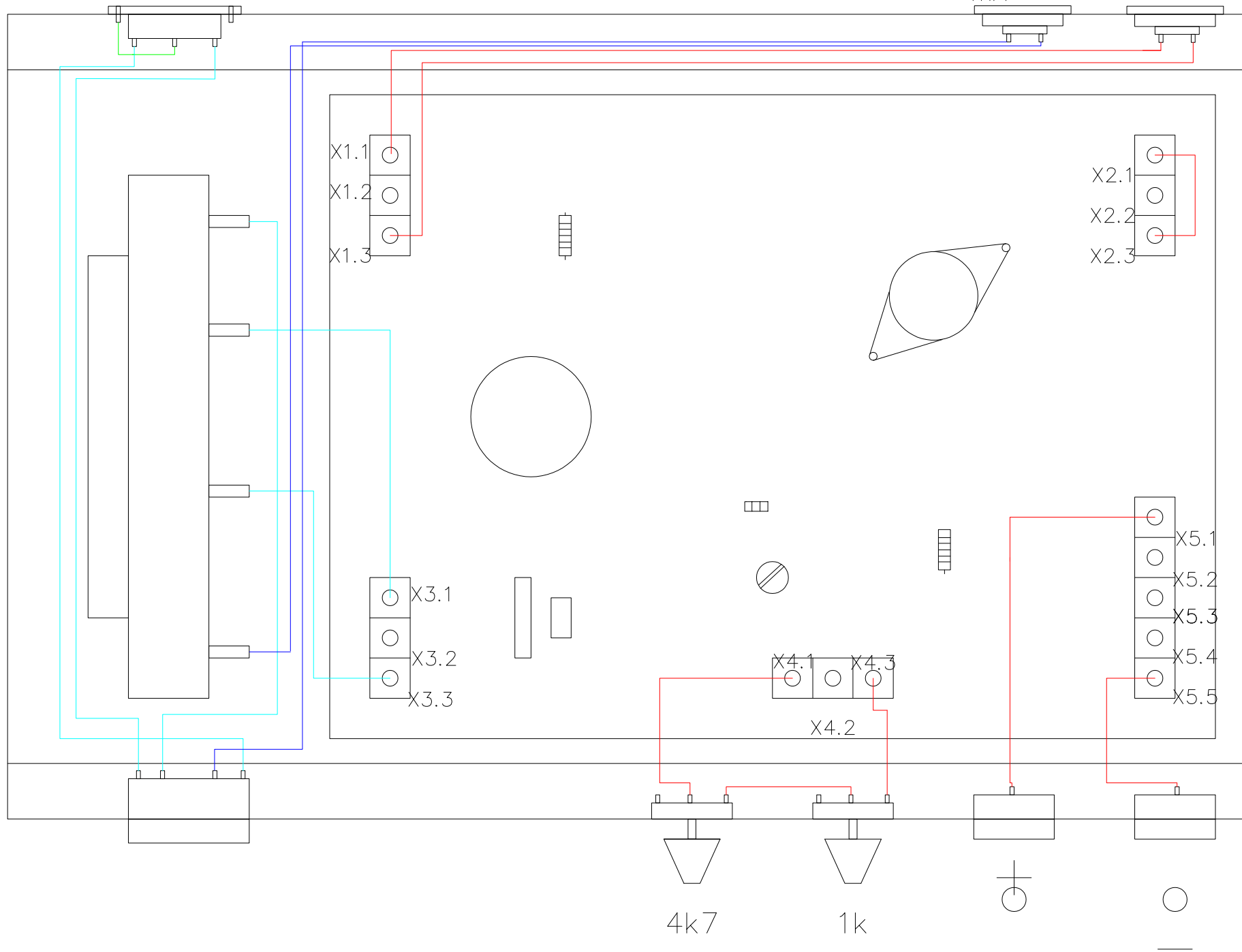

08/12/2022

2	El Yazami Yassine
	Schéma de câblage de l'alimentation stabilisée

5
TQS

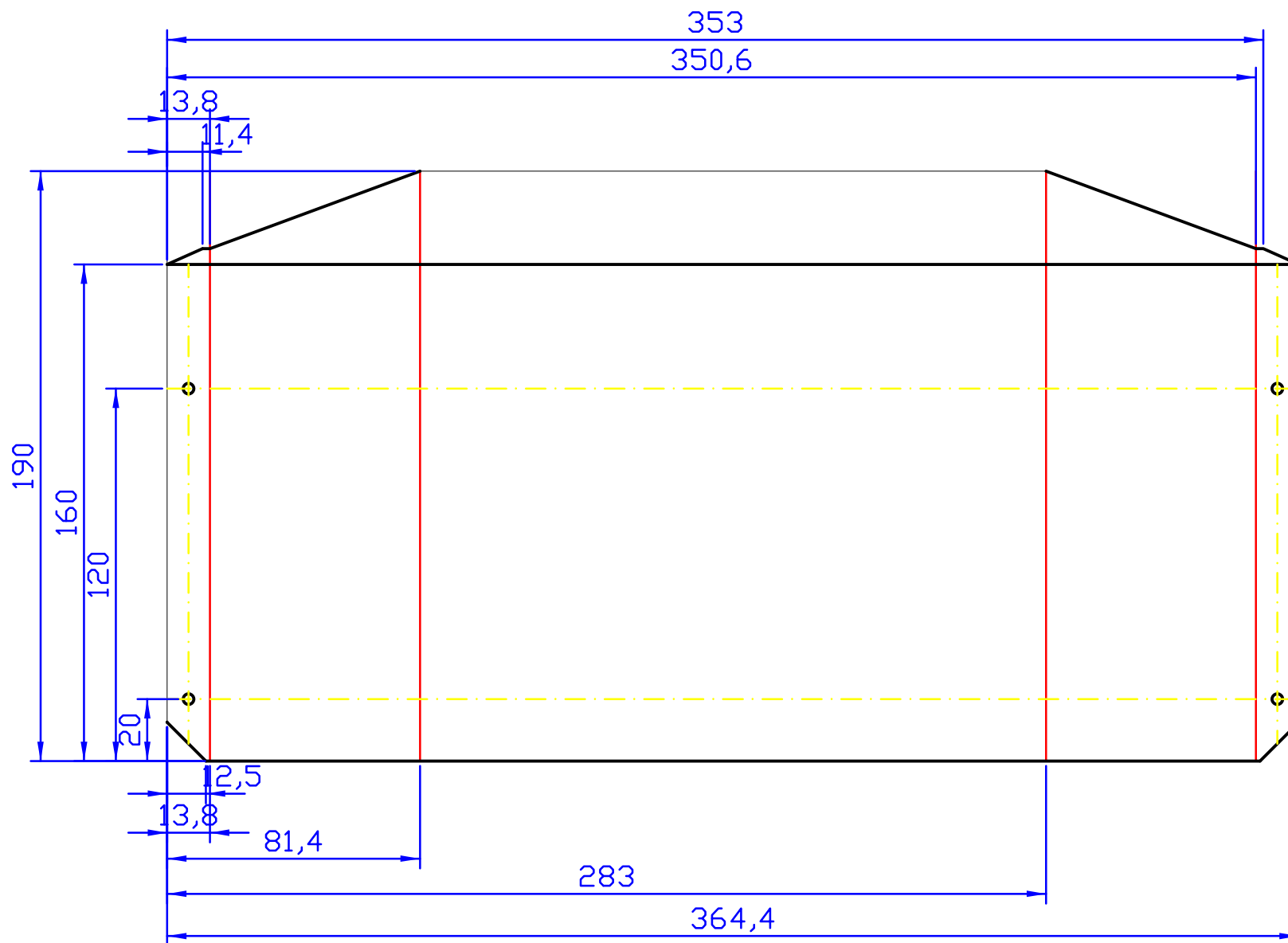

Cours : Dessin	Matière: aluminium 14/10	Nom : El Yazami Yassine
Prof: Mr.Dulière	Date: 8 décembre 2022	Classe: 5 TQS